

Номинация “Техника и техническое творчество”  
Практическое задание для 10-11 класса  
по электротехнике

Начертить схему, состоящую из гальванического элемента, двух звонков, два ключа и лампочки, которое можно включить отдельно, и при этом загоралось бы лампочка.

Ответ.

