




ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/2020 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
8-9 КЛАСС

Шифр участника _____

Ключ к практическому заданию Электротехника

1.

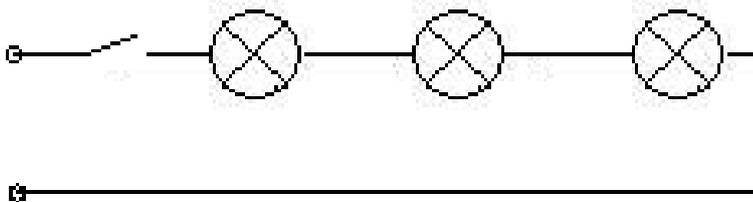

4. Общее напряжение равно сумме напряжений на лампах. При последовательном соединении напряжение рассчитывается по формуле
$$U = U_1 + U_2 + U_3$$